



Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2022/2023

Sensores e Atuadores
Relatório: Trabalho Lab03 (Parte teórica)

Turma: 11D

Grupo: 0

Nome: Daniel Silva

Número: 50781

Nome: João Ramos

Número: 50730

Nome: Miguel Alcobia

Número: 50746

Data: 10 de Outubro 2022

Objetivo:

Esta experiência teve em vista os alunos saberem ligeiramente mais complexo do que.

Material:

- Breadboard,
- Resistências,
- Fonte dc da bancada,
- Multímetro da bancada,
- Interruptores,
- Cabos

Preparação teórica:

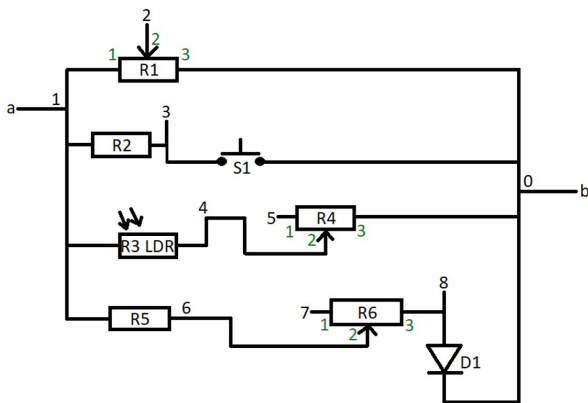


Figura 1 - Circuito montado pelos alunos

1-

$$R_{23} = 10,0k\Omega$$

$$0\%) \ x=1$$

$$25\%) \ x=0,75$$

$$50\%) \ x=0,5$$

$$75\%) \ x=0,25$$

$$100\%) \ x=0$$

2-

0%) $x=0$
 $I=0$

25%)

$x=0,25$
 $I_{12}=0,500\text{mA}$
 $I_{13}=0,125\text{mA}$
 $I_{23}=0,167\text{mA}$

50%)

$x=0,5$
 $I_{12}=0,500\text{mA}$
 $I_{13}=0,250\text{mA}$
 $I_{23}=0,500\text{mA}$

75%)

$x=0,75$
 $I_{12}=0,500\text{mA}$
 $I_{13}=0,375\text{mA}$
 $I_{23}=1,50\text{mA}$

100%)

$x=1$
 $I_{12}=0,500\text{mA}$
 $I_{13}=0,500\text{mA}$
 $I_{23} \rightarrow \text{Impossível } \left(\frac{5}{0}\right)$

3-

$$\begin{aligned} S_1 \text{ aberto} \rightarrow I_{R2} &= I_{S1} = 0,00 \text{mA} \\ V_3 &= V_{S1} = 5,00 \text{V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_1 \text{ fechado} \rightarrow I_{R2} &= I_{S1} = 0,500 \text{mA} \\ V_3 &= V_{S1} = 0,00 \text{V} \end{aligned}$$

4-

a)

$$x = 0,1$$

$$R_4 = R_3 \text{ med} = 10 \text{k}\Omega$$

$$V_4 = \frac{5}{R3(LDR)+1}$$

$$I_{DC} = I_{R3} = I_{R4}$$

$$\begin{aligned} \text{Sombra:} \quad V_4 &= 0,0495 \text{V} \\ I_{R3} &= 0,0455 \text{mA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Luz:} \quad V_4 &= 2,50 \text{V} \\ I_{R3} &= 0,455 \text{mA} \end{aligned}$$

$$\text{b) } R3 = f(\text{Brilho}) \rightarrow R3(LDR) = 23,48 * \text{Brilho}^{-0.837}$$

$$\text{Brilho} = f(R3) \rightarrow \text{Brilho} = \sqrt[{-0.837}]{\frac{R3(LDR)}{23,48}}$$

$$R3 = f(V4) \rightarrow R3(LDR) = \frac{5x*10}{V4} - 10x$$

$$\text{Brilho} = f(V4) \rightarrow \text{Brilho} = \sqrt[{-0.837}]{\frac{5x*10}{23,48*V4} - \frac{10x}{23,48}}$$

$$5- I = \frac{V_{DC} - V_D}{R}$$

$$0\%) I = 0,03\text{mA}$$

$$50\%) I = 0,0143\text{mA}$$

$$100\%) I = 9,38\text{E-3 mA}$$

6-

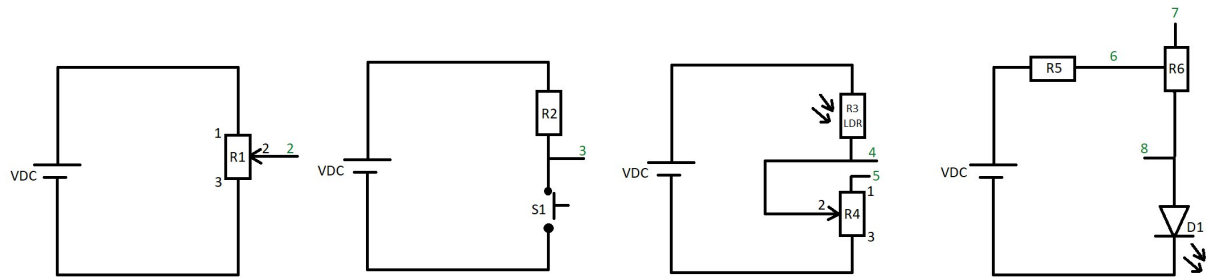


Figura 2 – Divisão por malhas

S1 aberto/RLDR min.:

$$V_{1/0} = 5,00\text{V}$$

$$R_{1/0} = 5,19\text{k}\Omega$$

$$I_{1/0} = 0,963\text{mA}$$

$$P_{1/0} = 25,95\text{mW}$$

$$R_{D1} = 213\text{k}\Omega$$

Malha 1

$$R_1 = 10,0\text{k}\Omega$$

$$I_{R1} = 0,500\text{mA}$$

$$V_{R1} = 5,00\text{V}$$

$$P_{R1}=2,50\text{mW}$$

Malha 2

$$R_2=10,0\text{k}\Omega$$

$$I_{R2}=0,00\text{mA}$$

$$V_{R2}=0,00\text{V}$$

$$P_{R2}=0,00\text{mW}$$

$$I_{R2}=I_{S1}$$

$$I_{S1}=0,00\text{mA}$$

$$V_{S1}=5,00\text{V}$$

$$P_{S1}=0,00\text{mW}$$

Malha 3

$$R_3=1,0\text{k}\Omega$$

$$I_{R3}=0,455\text{mA}$$

$$V_{R3}=0,455\text{V}$$

$$P_{R3}=0,455\text{mW}$$

$$R_4=10,0\text{k}\Omega$$

$$V_{R4}=4,55\text{V}$$

$$I_{R4}=0,455\text{mA}$$

$$P_{R4}=2,07\text{mW}$$

Malha 4

$$R_5=100,0\text{k}\Omega$$

$$I_{R5}=9,38\text{E-3 mA}$$

$$V_{R5}=0,938\text{V}$$

$$P_{R5}=8,80\text{mW}$$

$$R_6=220\text{k}\Omega$$

$$V_{R6}=2,06\text{V}$$

$$I_{R6}=9,36\text{E-}3\text{ mA}$$

$$P_{R6}=0,0193\text{mW}$$

$$R_{D1}=213\text{k}\Omega$$

$$V_{D1}=2,00\text{V}$$

$$I_{D1}=9,38\text{E-}3\text{ mA}$$

$$P_{D1}=0,0188\text{mW}$$

S1 fechado/RLDR min.:

$$V_{1/0}=5,00\text{V}$$

$$R_{1/0}=3,42\text{k}\Omega$$

$$I_{1/0}=1,46\text{mA}$$

$$R_{D1}=213\text{k}\Omega$$

Malha 1

$$R_1=10,0\text{k}\Omega$$

$$V_{R1}=5,00\text{V}$$

$$I_{R1}=0,500\text{mA}$$

$$P_{R1}=2,50\text{mW}$$

Malha 2

$$R_2=10,0\text{k}\Omega$$

$$I_{R2}=0,500\text{mA}$$

$$V_{R2}=5,00\text{V}$$

$$P_{R2}=2,50\text{mW}$$

$$I_{R2}=I_{S1}$$

$$I_{S1}=0,500\text{mA}$$

$$V_{S1}=0,00\text{V}$$

$$P_{S1}=0,00\text{mW}$$

Malha 3

$$R_3=1,0\text{k}\Omega$$

$$I_{R3}=0,455\text{mA}$$

$$V_{R3}=0,455\text{V}$$

$$P_{R3}=0,207\text{mW}$$

$$R_4=10,0\text{k}\Omega$$

$$V_{R4}=4,55\text{V}$$

$$I_{R4}=0,455\text{mA}$$

$$P_{R4}=2,07\text{mW}$$

Malha 4

$$R_5=100,0\text{k}\Omega$$

$$I_{R5}=9,38\text{E-}3\text{ mA}$$

$$V_{R5}=0,938\text{V}$$

$$P_{R5}=8,80\text{E-}3\text{ mW}$$

$$R_6=220\text{k}\Omega$$

$$V_{R6}=2,06\text{V}$$

$$I_{R6}=9,36\text{E-}3\text{ mA}$$

$$P_{R6}=0,0193\text{mW}$$

$$R_{D1}=213\text{k}\Omega$$

$$V_{D1}=2,00\text{V}$$

$$I_{D1}=9,38\text{E-}3\text{ mA}$$

$$P_{D1}=0,0188\text{mW}$$

S1 aberto/RLDR máx.:

$$V_{1/0}=5,00\text{V}$$

$$R_{1/0}=9,01\text{k}\Omega$$

$$I_{1/0}=0,555\text{mA}$$

$$P_{1/0}=0,278\text{mW}$$

$$R_{D1}=213\text{k}\Omega$$

Malha 1

$$R_1=10,0\text{k}\Omega$$

$$V_{R1}=5,00\text{V}$$

$$I_{R1}=0,500\text{mA}$$

$$P_{R1}=2,50\text{mW}$$

Malha 2

$$R_2=10,0\text{k}\Omega$$

$$I_{R2}=0,00\text{mA}$$

$$V_{R2}=0,00\text{V}$$

$$P_{R2}=0,00\text{mW}$$

$$I_{R2}=I_{S1}$$

$$I_{S1}=0,00\text{mA}$$

$$V_{S1}=5,00\text{V}$$

$$P_{S1}=0,00\text{mw}$$

Malha 3

$$R_3=100\text{k}\Omega$$

$$I_{R3}=0,0455\text{mA}$$

$$V_{R3}=4,55\text{V}$$

$$P_{R3}=0,207\text{mW}$$

$$R_4=10,0\text{k}\Omega$$

$$V_{R4}=0,455\text{V}$$

$$I_{R4}=0,0455\text{mA}$$

$$P_{R4}=0,0207\text{mW}$$

Malha 4

$$R_5=100,0\text{k}\Omega$$

$$I_{R5}=9,38\text{E-}3\text{ mA}$$

$$V_{R5}=0,938\text{V}$$

$$P_{R5}=8,80\text{E-}3\text{ mW}$$

$$R_6=220\text{k}\Omega$$

$$V_{R6}=2,06\text{V}$$

$$I_{R6}=9,36\text{E-}3\text{ mA}$$

$$P_{R6}=0,0193\text{mW}$$

$$R_{D1}=213\text{k}\Omega$$

$$V_{D1}=2,00\text{V}$$

$$I_{D1}=9,38\text{E-}3\text{ mA}$$

$$P_{D1}=0,0188\text{mW}$$

S1 fechado/RLDR máx.:

$$V_{1/0}=5,00V$$

$$R_{1/0}=4,74k\Omega$$

$$I_{1/0}=1,05mA$$

$$P_{1/0}=4,98mW$$

$$R_{D1}=213k\Omega$$

Malha 1

$$R_1=10,0k\Omega$$

$$V_{R1}=5,00V$$

$$I_{R1}=0,500mA$$

$$P_{R1}=2,5mW$$

Malha 2

$$R_2=10,0k\Omega$$

$$I_{R2}=0,500mA$$

$$V_{R2}=5,00V$$

$$P_{R2}=2,5mW$$

$$I_{R2}=I_{S1}$$

$$I_{S1}=0,500mA$$

$$V_{S1}=0,00V$$

$$P_{S1}=0,00mW$$

Malha 3

$$R_3=100k\Omega$$

$$I_{R3}=0,0455mA$$

$$V_{R3}=4,55V$$

$$P_{R3}=0,207mW$$

$$R_4=10,0k\Omega$$

$$V_{R4}=0,455V$$

$$I_{R4}=0,0455mA$$

$$P_{R4}=0,0207mW$$

Malha 4

$$R_5=100,0k\Omega$$

$$I_{R5}=9,38E-3 mA$$

$$V_{R5}=0,938V$$

$$P_{R5}=8,80E-3 mW$$

$$R_6=220k\Omega$$

$$V_{R6}=2,06V$$

$$I_{R6}=9,36E-3 mA$$

$$P_{R6}=0,0193 mW$$

$$R_{D1}=213k\Omega$$

$$V_{D1}=2,00V$$

$$I_{D1}=9,38E-3 mA$$

$$P_{D1}=0,0193 mW$$

Lei das Malhas: $\sum V = 0$

S1 aberto/RLDR min:

Malha 1- $\sum V = 0 \Rightarrow V_{DC} = V_{R1} \Rightarrow 5.00 = 5.00 \Rightarrow 5.00 - 5.00 = 0.00V$

Malha 2- $\sum V = 0 \Rightarrow V_{R1} = V_{R2} + V_{S1} \Rightarrow 5.00 = 0.00 + 5.00 \Rightarrow 5.00 - 5.00 = 0.00V$

Malha 3- $\sum V = 0 \Rightarrow V_{R2} + V_{S1} = V_{R3} + V_{R4} \Rightarrow 5.00 = 0.455 + 4.55 \Rightarrow 5.00 - 5.00 = 0.00V$

Malha 4- $\sum V = 0 \Rightarrow V_{R3} + V_{R4} = V_{R5} + V_{R6} + V_{D1} \Rightarrow 5.00 = 0.938 + 2.06 + 2.00 \Rightarrow 5.00 - 5.00 = 0.00V$

S1 fechado/RLDR min:

Malha 1- $\sum V = 0 \Rightarrow V_{DC} = V_{R1} \Rightarrow 5.00 = 5.00 \Rightarrow 5.00 - 5.00 = 0.00V$

Malha 2- $\sum V = 0 \Rightarrow V_{R1} = V_{R2} + V_{S1} \Rightarrow 5.00 = 5.00 + 0.00 \Rightarrow 5.00 - 5.00 = 0.00V$

Malha 3- $\sum V = 0 \Rightarrow V_{R2} + V_{S1} = V_{R3} + V_{R4} \Rightarrow 5.00 = 0.455 + 4.55 \Rightarrow 5.00 - 5.00 = 0.00V$

Malha 4- $\sum V = 0 \Rightarrow V_{R3} + V_{R4} = V_{R5} + V_{R6} + V_{D1} \Rightarrow 5.00 = 0.938 + 2.06 + 2.00 \Rightarrow 5.00 - 5.00 = 0.00V$

S1 aberto/RLDR máx:

Malha 1- $\sum V = 0 \Rightarrow V_{DC} = V_{R1} \Rightarrow 5.00 = 5.00 \Rightarrow 5.00 - 5.00 = 0.00V$

Malha 2- $\sum V = 0 \Rightarrow V_{R1} = V_{R2} + V_{S1} \Rightarrow 5.00 = 0.00 + 5.00 \Rightarrow 5.00 - 5.00 = 0.00V$

Malha 3- $\sum V = 0 \Rightarrow V_{R2} + V_{S1} = V_{R3} + V_{R4} \Rightarrow 5.00 = 4.55 + 0.455 \Rightarrow 5.00 - 5.00 = 0.00V$

Malha 4- $\sum V = 0 \Rightarrow V_{R3} + V_{R4} = V_{R5} + V_{R6} + V_{D1} \Rightarrow 5.00 = 0.938 + 2.06 + 2.00 \Rightarrow 5.00 - 5.00 = 0.00V$

S1 fechado/RLDR máx:

$$\text{Malha 1- } \sum V = 0 \Rightarrow V_{DC}=V_{R1} \Rightarrow 5.00=5.00 \Rightarrow 5.00-5.00=0.00V$$

$$\text{Malha 2- } \sum V = 0 \Rightarrow V_{R1}=V_{R2}+V_{S1} \Rightarrow 5.00=5.00+0.00 \Rightarrow 5.00-5.00=0.00V$$

$$\text{Malha 3- } \sum V = 0 \Rightarrow V_{R2}+V_{S1}=V_{R3}+V_{R4} \Rightarrow 5.00=4.55+0.455 \Rightarrow 5.00-5.00=0.00V$$

$$\text{Malha 4- } \sum V = 0 \Rightarrow V_{R3}+V_{R4}=V_{R5}+V_{R6}+V_{D1} \Rightarrow 5.00=0.938+2.06+2.00 \Rightarrow 5.00-5.00=0.00V$$

Lei dos Nós: $\sum I = 0$

$$\text{S1 aberto/RLDR min. ou máx.: } \sum I = 0 \Rightarrow I_{1/0}-I_{R1}-I_{R3}-I_{R4}=0$$

$$\text{S1 fechado/RLDR min. ou máx.: } \sum I = 0 \Rightarrow I_{1/0}-I_{R1}-I_{R2}-I_{R3}-I_{R4}=0$$

Lei da Conservação de Energia: $\sum P = 0$

$$\sum P = 0 \Rightarrow P_{1/0}-P_{R1}-P_{R2}-P_{R3}-P_{R4}-P_{R5}-P_{R6}-P_{D1}=0$$